 


Informatik II

SS 2005

Kapitel 2: Zahlen und Logik

Teil 2: Logik



Dr. Michael Ebner
Dipl.-Inf. René Soltwisch

Lehrstuhl für Telematik
Institut für Informatik

2. Zahlen und Logik

Überblick

- Zahlen
 - Informationsdarstellung
 - Zahlensysteme
 - Rechnerarithmetik
- Logik
 - **Aussagenlogik und logische Gatter**
 - Prädikatenlogik

Aussagenlogik und logische Gatter

Universität Göttingen - Informatik II - SS 2005

2.2-2

2. Zahlen und Logik


Ziel: Rechnerarithmetik implementieren

- Bitweise logische Operationen

$$E = A \text{ ? } B$$

$$E = x"34" \text{ ? } x"1C"$$

? ... beliebige logische Verknüpfung

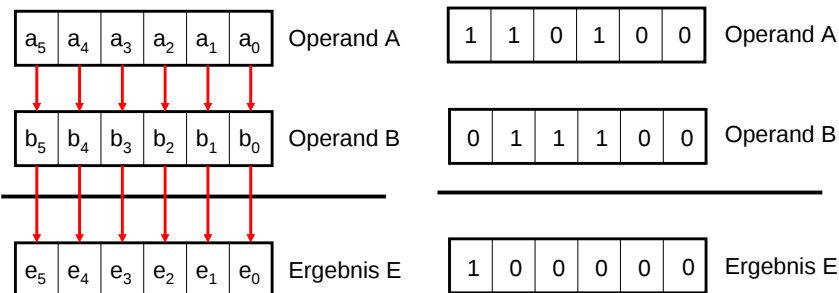

Aussagenlogik und logische Gatter


Universität Göttingen - Informatik II - SS 2005

2.2-3

 2. Zahlen und Logik

Darstellung binärer Größen

- In digitalen Systemen werden Informationen in binärer Form dargestellt. Binäre Größen können von jedem Baustein dargestellt werden, der nur 2 Operationszustände besitzt.
 - Beispiel: Schalter. Zuweisung der Zustände 0 für offen und 1 für geschlossen ermöglicht die Darstellung binärer Werte.
 - Typischerweise werden folgende Spannungen zugewiesen:
 - Binäre 1: Eine beliebige Spannung zwischen 2V und 5V
 - Binäre 0: Eine beliebige Spannung zwischen 0V und 0.8V
 - Spannungen zwischen 0.8V und 2V werden nicht genutzt und können zu Beschädigungen führen.



Aussagenlogik und logische Gatter

Universität Göttingen - Informatik II - SS 2005

2.2-4

Boolesche Algebra (1/2)

- Boolesche Algebra:
 - Die Boolesche Algebra (speziell die Aussagenlogik) ist ein Formalismus zur Beschreibung der Funktion digitaler Komponenten.
- Binäre oder Boolesche Variable (BV):
 - Variable, die nur zwei Werte annehmen können. Diese Werte werden mit L - H, wahr - falsch oder 0 - 1 bezeichnet. Boolesche Variable sind logische Variable.
- Boolesche Operatoren:
 - Auf Boolesche Variable können Boolesche Operatoren angewendet werden: NOT, OR, AND, XOR, ...
- Boolesche Ausdrücke, Boolesche Funktionen:
 - Boolesche Ausdrücke oder Boolesche Funktionen ergeben sich durch Verknüpfung von Boolesche Variable mit Booleschen Operatoren.


Aussagenlogik und logische Gatter

Boolesche Algebra (2/2)

- Definition der Booleschen Algebra
 - Die Boolesche Algebra ist eine algebraische Struktur. Sie besteht aus einer Menge $M = \{e_1, e_2, \dots\}$, den Operatoren ψ und ϕ , Axiomen und wichtigen Sätzen. Eine spezielle Boolesche Algebra ist die Aussagenlogik. Sie wird charakterisiert durch folgende Eigenschaften:
 $M: \{0,1\}$
 $e: 1$ wahr
 $n: 0$ falsch
 $\psi: \wedge$ zweistellige Operation
 $\phi: \vee$ zweistellige Operation
- Die Boolesche Algebra wurde von George Boole um 1850 entwickelt
- Claude Shannon verwendete um 1937 die Boolesche Algebra als erster für den Schaltungsentwurf

Aussagenlogik und logische Gatter

Operation

 


- Funktion von n Eingangsvariablen:
 - Nur vom gegenwärtigen Wert der Eingänge anhängig, kein "Gedächtnis"
 - $y = f(\mathbf{x}) = f(x_n, \dots, x_3, x_2, x_1)$, $x_i \in \{0,1\}$
 - Für n Eingangsvariablen gibt es 2^n Wertekombinationen.
 - Die Wertekombinationen heißen auch die Belegungen X_j der Eingangsvariablen
- Logische Operationen können auf zwei, sinngemäß gleiche Wege dargestellt werden:
 - Boolescher Ausdruck: endlich, aber nicht eindeutig
 - Wahrheitstabelle: endlich **und** eindeutig

Aussagenlogik und logische Gatter

Wahrheitstabellen

 - Darstellung der Abhängigkeiten zwischen der Eingabe und Ausgabe
- Alle möglichen Kombinationen der Eingabe (A,B) werden mit der korrespondierenden Ausgabe (X) angegeben.
- Beispiel:



B	A	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Die Ausgabe ist nur 1, wenn beide Eingaben 1 sind.

Aussagenlogik und logische Gatter

UND-Operator


Name UND (AND)

UND wird verwendet, um Bits gezielt auf 0 zu setzen. Dazu hat die Maske an allen Bitpositionen, die übernommen werden sollen, eine 1 und an den Stellen, die rückgesetzt werden sollen, eine 0.

Tabelle

b	a	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 Schriftlich $y = a \wedge b$ oder
 $= ab$ oder
 $= a * b$



$$x"14" = x"34" \wedge x"1C"$$

1	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---

Operand A

0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---

Operand B

0	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---

Ergebnis E

Aussagenlogik und logische Gatter

ODER-Operator


Name ODER (OR)

OR wird verwendet, um Bits gezielt auf 1 zu setzen. Dazu hat die Maske an allen Bitpositionen, die übernommen werden sollen, eine 0 und an den Stellen, die gesetzt werden sollen, eine 1.

Tabelle

b	a	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 Schriftlich $y = a \vee b$ oder
 $= a + b$



$$x"3C" = x"34" \vee x"1C"$$

1	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---

Operand A

0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---

Operand B

1	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---

Ergebnis E

Aussagenlogik und logische Gatter

NICHT-Operator

Name NICHT (NOT)

NICHT wird auch als Inverses oder Komplement bezeichnet.

Tabelle


a	y
0	1
1	0

$$x"0B" = \sim x"34"$$

Schriftlich $y = \bar{a}$

1	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---

Operand A

 

0	0	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---

Ergebnis E

Aussagenlogik und logische Gatter

Gängige logische Operationen: XOR

Name XOR

XOR wird verwendet, um Bits gezielt zu invertieren. Dazu hat die Maske an allen Bitpositionen, die invertiert werden sollen, eine 1 und an allen sonstigen Stellen eine 0.

Tabelle

b	a	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Schriftlich $y = a \oplus b$ oder
 $= a \oplus b$

Sprache "C"
 $y = a \wedge b$

$$x"28" = x"34" \oplus x"1C"$$

1	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---

Operand A

0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---

Operand B

1	0	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Ergebnis E

Aussagenlogik und logische Gatter

Gatter (1/2)

■ Elektrische Realisierung mittels Schalter:

- Relais, Knipser, Röhren, bipolare Transistoren, Feldeffekt – Transistoren (MOS-FET), etc.

Funktion	Realisierung		
	Knipser	MOS-FET	Gatter
AND			
OR			

Aussagenlogik und logische Gatter

Gatter (2/2)

Funktion	Realisierung		Gatter
	Knipser	MOS-FET	
NOT			
NAND			
NOR			

Aussagenlogik und logische Gatter

10 Regeln für logische Operationen

Boolesche Variablen a, b Elemente aus {0,1}	$a \vee 0 = a$	$a \wedge 0 = 0$	R1
	$a \vee 1 = 1$	$a \wedge 1 = a$	R2
	$a \vee a = a$	$a \wedge a = a$	R3
	$a \vee \bar{a} = 1$	$a \wedge \bar{a} = 0$	R4
	$\bar{\bar{a}} = a$		R5
Assoziativgesetz	$a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$	$a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$	R6
Kommutativgesetz	$a \vee b = b \vee a$	$a \wedge b = b \wedge a$	R7
Distributivgesetz	$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$	$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$	R8
Absorptionsgesetz	$a \vee (a \wedge b) = a$	$a \wedge (a \vee b) = a$	R9
De Morgan'sches Gesetz	$\overline{(a \vee b)} = \bar{a} \wedge \bar{b}$	$\overline{(a \wedge b)} = \bar{a} \vee \bar{b}$	R10

Aussagenlogik und logische Gatter

Anwendung der Regeln

Vereinfachung von Ausdrücken

Beispiel 1:

$$\begin{aligned}
 Y &= A \wedge B \wedge C \wedge D \vee \bar{A} \wedge B \vee (\bar{B} \vee (A \wedge \bar{A})) \quad R4 \\
 &= A \wedge B \wedge C \wedge D \vee \bar{A} \wedge B \vee (\bar{B} \vee 0) \quad R1 \\
 &= A \wedge B \wedge C \wedge D \vee \bar{A} \wedge B \vee \bar{B} \quad \dots \\
 &= B
 \end{aligned}$$



Beispiel 2:

$$\begin{aligned}
 Y &= (A \wedge B \wedge C) + (D \wedge E \wedge F) \\
 R5: \quad Y &= \overline{\overline{(A \wedge B \wedge C)} + \overline{(D \wedge E \wedge F)}} \\
 \text{De Morgan:} \quad Y &= (\bar{A} \wedge \bar{B} \wedge \bar{C}) \wedge (\bar{D} \wedge \bar{E} \wedge \bar{F})
 \end{aligned}$$


Aussagenlogik und logische Gatter

Implikationen aus dem De Morgan'schen Gesetz

 
 
$$\overline{(a \vee b)} = \bar{a} \wedge \bar{b}$$




Alternative NOR Darstellung

 
  
$$\overline{(a \wedge b)} = \bar{a} \vee \bar{b}$$



Alternative NAND Darstellung

 

Aussagenlogik und logische Gatter

NAND-Operator

Name NAND


Das NAND-Symbol ist abgesehen von dem kleinen Kreis am Ausgang identisch mit dem AND-Symbol. Der kleine Kreis stellt die Invertierung dar.

Tabelle

b	a	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Schriftlich $y = a \overline{\wedge} b$

Gatter

 

1	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---

 Operand A

0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---

 Operand B

1	0	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---

 Ergebnis E

Aussagenlogik und logische Gatter

NOR-Operator

Name NOR


Das NOR-Symbol ist abgesehen von dem kleinen Kreis am Ausgang identisch mit dem OR-Symbol. Der kleine Kreis stellt die Invertierung dar.

Tabelle

b	a	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Schriftlich $y = a \overline{\vee} b$

Gatter

 

1	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---

 Operand A

0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---

 Operand B

0	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---



 Ergebnis E

Aussagenlogik und logische Gatter




Alternative Darstellung von Gattern

- Für die Gatter UND, ODER, NICHT, NAND und NOR gibt es eine Alternative Darstellung
 - Invertiere jeden Eingang und Ausgang des Standardsymbols
 - Ändere das Operationssymbol von UND zu ODER, oder von ODER zu UND
- Die alternative Darstellung repräsentiert den gleichen physikalischen Baustein.
- Beispiele:

NOR

  

NAND

   

Aussagenlogik und logische Gatter

Vollständige Operatorensysteme

- Ein vollständiges Operatorensystem erlaubt die Darstellung aller möglichen Funktionen
 - Bei zweistelligen, booleschen Funktionen sind dies 16 Möglichkeiten
- Die folgenden Systeme sind u.a. vollständig:
 - UND, ODER, NICHT
 - UND, NICHT
 - ODER, NICHT
 - NAND
 - NOR
- Beispiel für NAND:
 - NICHT: $\bar{a} \wedge a$
 - UND: $(\bar{a} \wedge b) \wedge (\bar{a} \wedge \bar{b})$
 - ODER: $(\bar{a} \wedge a) \wedge (\bar{b} \wedge b)$

Normalformen (1/2)


- Es gibt keinen eindeutigen booleschen Ausdruck für eine boolesche Funktion
 - Beschränkung auf ein vollständiges Operatorensystem reicht nicht für Eindeutigkeit
- Die Normalformen dienen dazu, anhand von Zustandstabellen Schaltungen zu entwickeln. Dabei werden logische Funktionen in Schaltkreise umgesetzt.
 - Randbedingungen:
 - die Zahl der Schaltkreise sollte möglichst gering sein
 - die einzelnen Bauelemente sollten möglichst gleich sein
- Standarddarstellung im Operatorensystem UND/ODER/NICHT

Normalform (2/2)

- **Disjunktive Normalform (DNF)**
 - disjunktive Verknüpfung von Konjunktionen
 - Konjunktionen müssen alle Variablen enthalten (bejaht oder negiert)
 - Konjunktionsterme werden **Minterme** genannt
 - In der DNF werden alle UND – Verknüpfungen (Konjunktionen) disjunktiv verknüpft (ODER- verknüpft), deren Ausgangsvariablen den Wert „1“ annehmen.
 - amerikanischer Ausdruck: „**sum of products**“ (SOP)
- **Konjunktive Normalform (KNF)**
 - Konjunktive Verknüpfung von Disjunktionen
 - Disjunktionen müssen alle Variablen enthalten (bejaht oder negiert)
 - Disjunktionsterme werden **Maxterme** genannt
 - In der KNF werden alle ODER – Verknüpfungen (Disjunktionen) konjunktiv verknüpft (UND- verknüpft), deren Ausgangsvariablen den Wert „0“ annehmen.

Übersetzungsregel für disjunktive Normalform

 
- Man geht von der **Einsstellenmenge** aus.
- Für jede Belegung ersetzt man
 - die 1 durch eine **bejahte** Variable
 - die 0 durch eine **negierte** Variable
- und bildet eine **UND** Verknüpfung (**Minterm**).
- Die Maxterme werden **ODER** verknüpft



“Disjunktive Normalform“ DNF

Übersetzungsregel für konjunktive Normalform

 - Man geht von der **Nullstellenmenge** aus.
- Für jede Belegung ersetzt man
 - die 0 durch eine **bejahte** Variable
 - die 1 durch eine **negierte** Variable
- und bildet eine **ODER** Verknüpfung (**Maxterm**).
- Die Maxterme werden **UND** verknüpft



“Konjunktive Normalform“ **KNF**

DNF Übersetzung

Oktal Index	(x4,x3,x2,x1)	f ->	y
0	0,0,0,0	->	0
1	0,0,0,1	->	0
2	0,0,1,0	->	0
3	0,0,1,1	->	1
4	0,1,0,0	->	0
5	0,1,0,1	->	0
6	0,1,1,0	->	1
7	0,1,1,1	->	0
10	1,0,0,0	->	0
11	1,0,0,1	->	1
12	1,0,1,0	->	-
13	1,0,1,1	->	-
14	1,1,0,0	->	-
15	1,1,0,1	->	-
16	1,1,1,0	->	-
17	1,1,1,1	->	-

Beispiel: Durch 3 teilbare BCD Ziffern

← Logische 1 für:

$$\underline{x_4} = 0, \underline{x_3} = 0, \underline{x_2} = 1, \underline{x_1} = 1$$

$$\underline{x_4} \quad \underline{x_3} \quad x_2 \quad x_1$$

← Logische 1 für:

$$\underline{x_4} = 0, \underline{x_3} = 1, \underline{x_2} = 1, \underline{x_1} = 0$$

$$\underline{x_4} \quad x_3 \quad x_2 \quad \underline{x_1}$$

← Logische 1 für:

$$\underline{x_4} = 1, \underline{x_3} = 0, \underline{x_2} = 0, \underline{x_1} = 1$$

$$x_4 \quad x_3 \quad x_2 \quad \underline{x_1}$$

$$E = \{3, 6, 11\} \quad y = \underline{x_4} \underline{x_3} x_2 \underline{x_1}$$

$$3 (0,0,1,1) \quad \vee \quad \underline{x_4} \underline{x_3} \underline{x_2} x_1$$


$$6 (0,1,1,0) \quad \vee \quad x_4 x_3 x_2 x_1$$

$$11 (1,0,0,1) \quad \vee \quad x_4 x_3 x_2 x_1$$

Übersetzung DNF Gleichung in Hardware

Jede Gleichung lässt sich 1:1 in Hardware umsetzen
 
$$y = \underline{x_4} \underline{x_3} x_2 x_1 \vee \underline{x_4} x_3 x_2 \underline{x_1} \vee x_4 \underline{x_3} \underline{x_2} x_1$$



Beschreibung von logischen Schaltnetze

- Logische Schaltnetze können mit den grundlegenden logischen Verknüpfungen UND, ODER und NICHT beschrieben werden:
 - $x = AB \vee C$
 - $x = (A \vee B) C$
 - $x = (A \vee \overline{B}) C \vee \overline{A}$
- Die Verwendung nur eines Gattertyps erleichtert die technische Realisierung, weswegen NAND oder NOR basierte Systeme oftmals verwendet werden.
- Logische Schaltnetze können durch die Minimierung der logischen Verknüpfung minimiert werden
 - In vielen Fällen sind einfachere Schaltungen schneller
 - Weniger Gatter reduziert die Kosten
 - Es wird weniger Energie benötigt

Minimierung

- DNF liefert relativ aufwendige Lösungen
 - Baut auf den Mintermen auf
 - Jedes UND Gatter enthält alle Eingangsvariablen
 - Nicht praktikabel in „echten“ Anwendungen
- Die Suche nach einer einfacheren Lösung ist Ziel der Optimierung (Minimierung).
- Voraussetzung jeder Optimierung: Kostenfunktion beschreibt Ziel.
In unserem Fall: **Möglichst wenige, möglichst kleine Gatter**
Genauer: Die Anzahl der Eingänge in alle Gatter soll minimal werden.
In einer Gleichung ist dann die Anzahl der Variablen aller Terme plus die Anzahl der Terme (Länge) minimal.

$$Y = (\bar{D} \bar{C} \bar{B} \bar{A}) \vee (\bar{D} \bar{C} B) \vee (E C) \Rightarrow L = 4+3+2+3 = 12$$

- Wie erzielen wir möglichst kleine Gatter? Wir versuchen, durch Anwendung der Rechenregeln, die einzelnen Terme kürzer zu machen.

Minimierungsverfahren

- Es gibt 3 Arten von Minimierungsverfahren
 - algebraische Verfahren
 - graphische Verfahren (z.B. KV-Diagramme)
 - tabellarische/algorithmische Verfahren (z.B. Quine/McCluskey-Verfahren)
- Algebraische Verfahren werden praktisch nicht verwendet
- Graphische Verfahren sind für bis zu 6 Variablen handhabbar
- Tabellarische Verfahren sind auch für mehr als 6 Variablen geeignet

Algebraische Minimierung

Vereinfachung durch Ausklammern und Anwendung der Regeln:

$$\text{Bsp: } y = \bar{c} \bar{b} a \vee \bar{c} \bar{b} a = \bar{c} a (b \vee \bar{b}) = \bar{c} a 1 = \bar{c} a$$

In Belegungsschreibweise

	c	b	a	y
$\bar{c} \bar{b} a$	0	1	1	-> 1
$\bar{c} \bar{b} a$	0	0	1	-> 1

Wir suchen Belegungen, die

Einsstellen sind und
sich nur in einer Komponente unterscheiden
(benachbart sind)

Blöcke

- Zwei Belegungen, die sich nur in **einer** Komponente unterscheiden, heißen **benachbart**.
- Die identischen Komponenten heißen "gebundene", die unterschiedlichen "freie" Komponenten.
- Die freien Komponenten werden durch einen "-" gekennzeichnet.
- Es entsteht ein (Belegungs-) Block.
- Ein Block mit r freien Komponenten enthält ("überdeckt") 2^r Belegungen.

Beispiel: $4 (0,1,0,0)$ $\searrow$ $(0,1,0,-)$
 $5 (0,1,0,1)$ $\nearrow$

Minimierung über Nachbarschaftsbeziehungen

Oktal Index	(x3,x2,x1)	f ->	y
0	0,0,0	->	0
1	0,0,1	->	0
2	0,1,0	->	0
3	0,1,1	->	0
4	1,0,0	->	1
5	1,0,1	->	1
6	1,1,0	->	0
7	1,1,1	->	1

Zugehörige DNF:

$$y = (x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1) \vee (x_3 \bar{x}_2 x_1) \vee (x_3 x_2 \bar{x}_1)$$

Benachbarte Belegungen:

4: 1, 0, 0
 5: 1, 0, 1
 Block: 1, 0, -

Minimierte Gleichung:

$$y = (x_3 \bar{x}_2) \vee (x_3 x_2 \bar{x}_1)$$

Aussagenlogik und logische Gatter

Bildung größerer Blöcke

Oktal Index	(x3,x2,x1)	f ->	y
0	0,0,0	->	0
1	0,0,1	->	0
2	0,1,0	->	0
3	0,1,1	->	0
4	1,0,0	->	1
5	1,0,1	->	1
6	1,1,0	->	1
7	1,1,1	->	1

Zugehörige DNF:

$$y = (x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1) \vee (x_3 \bar{x}_2 x_1) \vee (x_3 x_2 \bar{x}_1) \vee (x_3 x_2 x_1)$$

Benachbarte Belegungen:

4: 1, 0, 0
 5: 1, 0, 1
 Block: 1, 0, -

6: 1, 1, 0
 7: 1, 1, 1
 Block: 1, 1, -

1, 0, -
 1, 1, -
 Block: 1, -, -

Minimierte Gleichung:

$$y = x_3$$

Aussagenlogik und logische Gatter

Blockbildung bei komplizierteren Funktionen

Oktal Index	(x4,x3,x2,x1)	f ->	y
0	0,0,0,0	->	1
1	0,0,0,1	->	0
2	0,0,1,0	->	1
3	0,0,1,1	->	0
4	0,1,0,0	->	0
5	0,1,0,1	->	1
6	0,1,1,0	->	1
7	0,1,1,1	->	1
10	1,0,0,0	->	0
11	1,0,0,1	->	1
12	1,0,1,0	->	1
13	1,0,1,1	->	0
14	1,1,0,0	->	0
15	1,1,0,1	->	1
16	1,1,1,0	->	1
17	1,1,1,1	->	1

Mögliche Blöcke:

0/2: 00-0
 2/6: 0-10
 2/12: -010
 5/7: 01-1
 5/15: -101
 6/7: 011-
 6/16: -110
 7/17: -111
 11/15: 1-01
 12/16: 1-10
 15/17: 11-1
 16/17: 111-

5/7/15/17: -1-1
 6/7/16/17: -11-
 2/12/6/16: --10

$$\text{Minimierte Gleichung: } y = \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_1 \vee \bar{x}_4 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_1$$

Aussagenlogik und logische Gatter

Zusammenfassung Blockbildung

- Die Bildung von Blöcken kann zur Minimierung herangezogen werden.
 - Betrachtet werden nur die Einsstellen
 - Benachbarte Belegungen werden zu Blöcken zusammengefasst.
- Benachbarte Blöcke können zu größeren Blöcken zusammengefasst werden
 - es gelten dieselben Regeln.
 - Blöcke bestehen immer aus 2^r Belegungen (r = Anzahl der Striche)
 - Ein Block, der sich nicht mehr vergrößern lässt, heißt "**Primblock**"
- Gesucht ist die minimale Anzahl von möglichst großen Blöcken, die alle Einsstellen überdeckt.
- Übergang zur disjunktiven Form
 - Für Blöcke gelten dieselben Übersetzungsregeln, aber
 - freie Komponenten ("Striche") werden ignoriert.
 - Ein aus einem Primblock entstehender Term heißt "**Primimplikant**"


Aussagenlogik und logische Gatter

Karnaugh-Veitch-Diagramme


- KV-Diagramme bieten einen graphischen Weg zur Minimierung
- Es können minimale konjunktive oder disjunktive Formen gebildet werden

Minimierung per KV-Diagramm

 Erstellung durch wechselweise horizontales und vertikales Spiegeln




KV-Diagramm

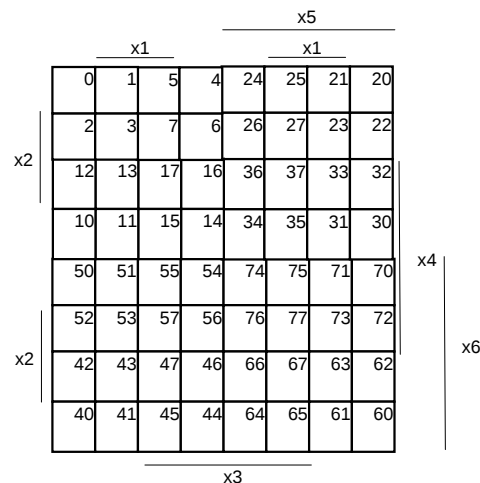


Minimierung per KV-Diagramm

Eintragung in das KV-Diagramm

Oktal Index	(x3,x2,x1)	f ->	y
0	0,0,0	->	0
1	0,0,1	->	0
2	0,1,0	->	0
3	0,1,1	->	0
4	1,0,0	->	1
5	1,0,1	->	1
6	1,1,0	->	0
7	1,1,1	->	1

 


Interpretation eines KV-Diagramms

 

→ Darstellung der DNF einer Schaltfunktion

Blockbildung im KV-Diagramm

Fall	D	C	B	A	Z
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
10	1	0	0	0	0
11	1	0	0	1	1
12	1	0	1	0	0
13	1	0	1	1	1
14	1	1	0	0	0
15	1	1	0	1	0
16	1	1	1	0	0
17	1	1	1	1	0

 

$$\text{DNF: } Z = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} \vee \overline{A} \overline{B} \overline{C} D \vee \overline{A} \overline{B} C \overline{D} \vee \overline{A} \overline{B} C D$$


Minterme: 0: 0000 00-0 1: 0001 13: 1011
 (Blöcke) 2: 0010 3: 0011 00-1 11: 1001 10-1

$$\text{Minimierte Gleichung: } Z = \overline{A} \overline{C} \overline{D} \vee \overline{A} \overline{C} D \vee \overline{A} C \overline{D}$$

Primblöcke: 00-- -0-1

$$\text{Minimierte Gleichung mit Primtermen: } Z = \overline{C} \overline{D} \vee A \overline{C}$$

 Beispiel für Blockbildung in KV-Diagrammen




Kann ein vorläufiger Block nicht mehr durch einen weiteren, symmetrisch gelegenen gleich großen Block vergrößert werden, so erhält man den maximal großen Block: **Primblock**
 Der zugehörige Term heißt **Primterm**.

Jede vollständige Blocküberdeckung ist eine gültige Darstellung einer Funktion.
 Vollständig: Jede Einsstelle wird von einem Block überdeckt.

Blockbildung bei unvollständig definierten Schaltfunktionen

 Freistellen (do not care Stellen) können 0 oder 1 sein.
 Festlegung derart, dass maximal große Blöcke entstehen.



Minimierung per KV-Diagramm

■ Minimierungsverfahren

1. Spezifikation der Funktion durch Terme
2. Eintragung in das KV-Diagramm
3. Bestimmen der Primblöcke
 - Sukzessive Bildung von Blöcken mit 2, dann 4, dann 8 Belegungen, usw.
 - Verfolgung aller möglichen Kombinationen
 - Wenn Blockbildung abbricht, sind alle Primblöcke gefunden.
4. Auswahl der kleinsten Anzahl Primblöcke, die zur vollständigen Überdeckung nötig sind
 - Identifikation der Kerne: Markierung aller Primblöcke, welche alleine eine Funktionsstelle überdecken.
 - Falls diese bereits alle Stellen überdecken, ist minimale Lösung erreicht.
 - Reichen diese nicht zur Überdeckung aller Stellen aus, müssen weitere Primblöcke hinzugenommen werden.
5. Bildung eines kürzesten Ausdrucks (DMF: disjunktive **Minimalform**)

Minimierung per KV-Diagramm (1/3)

Minimierungsverfahren

Beispiel

Bereits erledigt:

1. Spezifikation der Funktion durch Terme
2. Eintragung in das KV-Diagramm

Ergebnis:

	x1			
x2	0	1	1	0
	0	0	1	1
	0	0	1	-
	-	1	0	0
	x3			

Minimierung per KV-Diagramm (2/3)

Beispiel

3. Bestimmen der Primblöcke

- Sukzessive Bildung von Blöcken mit 2, dann 4, dann 8 Belegungen, usw.
- Verfolgung aller möglichen Kombinationen
- Wenn Blockbildung abbricht, sind alle Primblöcke gefunden.

	x1			
w4	0	1	1	0
	0	0	1	1
	0	0	1	-
	-	1	0	0
	x3			

=>

Primimplikanten:

$$w1 = x3 \ x2$$

$$w2 = \overline{x4} \ \overline{x2} \ x1$$

$$w3 = \overline{x4} \ x3 \ x1$$

$$w4 = \overline{x3} \ \overline{x2} \ x1$$

$$w5 = x4 \ x3 \ x2$$

Grau gekennzeichnete Blöcke: Primblöcke

Minimierung per KV-Diagramm Beispiel (3/3)

4. Auswahl der kleinsten Anzahl

Primblöcke, die zur vollständigen Überdeckung nötig sind


- Identifikation der Kerne: Markierung aller Primblöcke, welche alleine eine Funktionsstelle überdecken.
- Falls diese bereits alle Stellen überdecken, ist minimale Lösung erreicht.
- Reichen diese nicht zur Überdeckung aller Stellen aus, müssen weitere Primblöcke hinzugenommen werden.

5. Bildung eines kürzesten Ausdrucks (DMF: disjunktive Minimalform)

	x1			
x2	0	1	1	0
	0	0	1	1
	0	0	1	-
	-	1	0	0
	x3			

Minimierung mittels KV-Diagramm

Oktal Index	(x3,x2,x1)	f ->	y
0	0,0,0	->	0
1	0,0,1	->	0
2	0,1,0	->	0
3	0,1,1	->	0
4	1,0,0	->	1
5	1,0,1	->	1
6	1,1,0	->	0
7	1,1,1	->	1

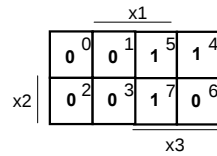

Blöcke:

1 0 -

1 - 1

Kern-Blöcke:


1 0 -

1 - 1

Minimierte Gleichung:

$$y = x_3 \bar{x}_2 \vee x_3 x_1$$

Minimierung in der konjunktiven Form

 

z.B.

$$y = (a \vee \bar{b} \vee c) (a \vee b \vee \bar{c})$$

Beispiel

Durch 3 teilbare BCD Ziffern

Bei BCD kodierten Ziffern können nur Werte von 0 bis 9 vorkommen:

Das Verhalten der Schaltung bei Eingangswerten > 9 (11_8) ist gleichgültig. $R = \{12, 13, 14, 15, 16, 17\}$ $E = \{3, 6, 11\}$ $N = \{0, 1, 2, 4, 5, 7, 10\}$

Oktal Index	(x4,x3,x2,x1)	f ->	y
0	0,0,0,0	->	0
1	0,0,0,1	->	0
2	0,0,1,0	->	0
3	0,0,1,1	->	1
4	0,1,0,0	->	0
5	0,1,0,1	->	0
6	0,1,1,0	->	1
7	0,1,1,1	->	0
10	1,0,0,0	->	0
11	1,0,0,1	->	1
12	1,0,1,0	->	-
13	1,0,1,1	->	-
14	1,1,0,0	->	-
15	1,1,0,1	->	-
16	1,1,1,0	->	-
17	1,1,1,1	->	-

Ermittlung der Maxterme

Oktal Index	(x4,x3,x2,x1)	f ->	y
0	0,0,0,0	->	0
1	0,0,0,1	->	0
2	0,0,1,0	->	0
3	0,0,1,1	->	1
4	0,1,0,0	->	0
5	0,1,0,1	->	0
6	0,1,1,0	->	1
7	0,1,1,1	->	0
10	1,0,0,0	->	0
11	1,0,0,1	->	1
12	1,0,1,0	->	-
13	1,0,1,1	->	-
14	1,1,0,0	->	-
15	1,1,0,1	->	-
16	1,1,1,0	->	-
17	1,1,1,1	->	-

← Logische 0 für:

$$x_4 \vee x_3 \vee x_2 \vee x_1 = 0$$

⋮


← Logische 0 für:

$$\bar{x}_4 \vee x_3 \vee x_2 \vee x_1 = 0$$

KNF für Beispiel

 $N = \{0,1,2,4,5,7,10\} \quad y =$
 $0 (0,0,0,0) \quad (x_4 \vee x_3 \vee x_2 \vee x_1)$
 $1 (0,0,0,1) \quad \wedge (x_4 \vee x_3 \vee x_2 \vee \bar{x}_1)$
 $2 (0,0,1,0) \quad \wedge (x_4 \vee x_3 \vee \bar{x}_2 \vee x_1)$
 $4 (0,1,0,0) \quad \wedge (x_4 \vee \bar{x}_3 \vee x_2 \vee x_1)$
 $5 (0,1,0,1) \quad \wedge (x_4 \vee \bar{x}_3 \vee x_2 \vee \bar{x}_1)$
 $7 (0,1,1,1) \quad \wedge (x_4 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1)$
 $10 (1,0,0,0) \quad \wedge (\bar{x}_4 \vee x_3 \vee x_2 \vee x_1)$

Minimierung mit KV-Diagramm

 

$$y = (x_2 \vee x_4)$$

$$\wedge (x_1 \vee x_3)$$

$$\wedge (\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1)$$

Überblick

- Zahlen
 - Informationsdarstellung
 - Zahlensysteme
 - Rechnerarithmetik
- Logik
 - Aussagenlogik und logische Gatter
 - **Prädikatenlogik**

Prädikatenlogik

- Siehe Tafelanschrieb

Ausblick

